

处理器设计

2. 数据通路的建立 (2)

主讲人: 邓倩妮

上海交通大学

大部分内容来自于：

Computer Organization and Design, 4th Edition, Patterson & Hennessy,



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



设计处理器的五个步骤

1. 分析指令系统，得出对数据通路的需求

- The meaning of each instruction is given by **the register transfers**
- 例如：ADDU指令的数据通路需求： $R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]$;

2. 选择数据通路上合适的组件

- 例如：加法器？算术逻辑运算单元？寄存器堆？

3. 连接组件构成数据通路

4. 分析每一条指令的实现，以确定控制信号，

- 不同的控制信号影响寄存器之间的数据传送

5. 集成控制信号，完成控制逻辑



Step 3:连接组件构成数据通路

- ❑ 装配数据通路 Datapath Assembly

- ❑ 指令执行的数据通路：

 - 取指令 Instruction Fetch

 - 读操作数 Read Operands

 - 执行指令 Execute Operation





Fetching Instructions

取指令步骤:

从Instruction Memory读指令 $M[PC]$

  将PC值更新为顺序执行的下一条指令的地址 $PC \leftarrow PC + 4$



- PC 每个时钟周期更新一次, 时钟边沿触发状态的写入, 不需要一个显式的 write enable 控制信号
- 读Instruction Memory 是一个组合电路实现逻辑, 不需要显式的read control signal



指令译码 Decoding Instructions



□ 指令译码包括：

将取到的指令的 opcode 和 function 域对应的位数送给控制器

并：

读寄存器

- 根据指令中的寄存器地址
- 从寄存器文件读两个值

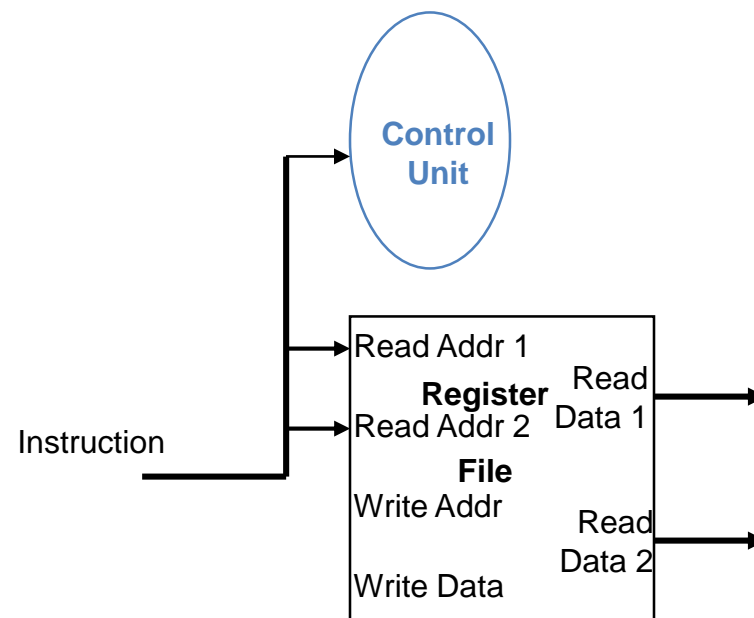 




Beq

□ BRANCH:


beq rs, rt, imm16

 



RTL: The Branch Instruction

□ beq rs, rt, imm16

 

M[PC]

Cond \leftarrow R[rs] - R[rt] Compare rs and rt

if (COND eq 0) Calculate the next instruction's address

 PC \leftarrow PC + 4 + (SignExt(imm16) x 4)


else

 PC \leftarrow PC + 4



数据通路 for beq

□ beq rs, rt, imm16 比较 Rs and Rt

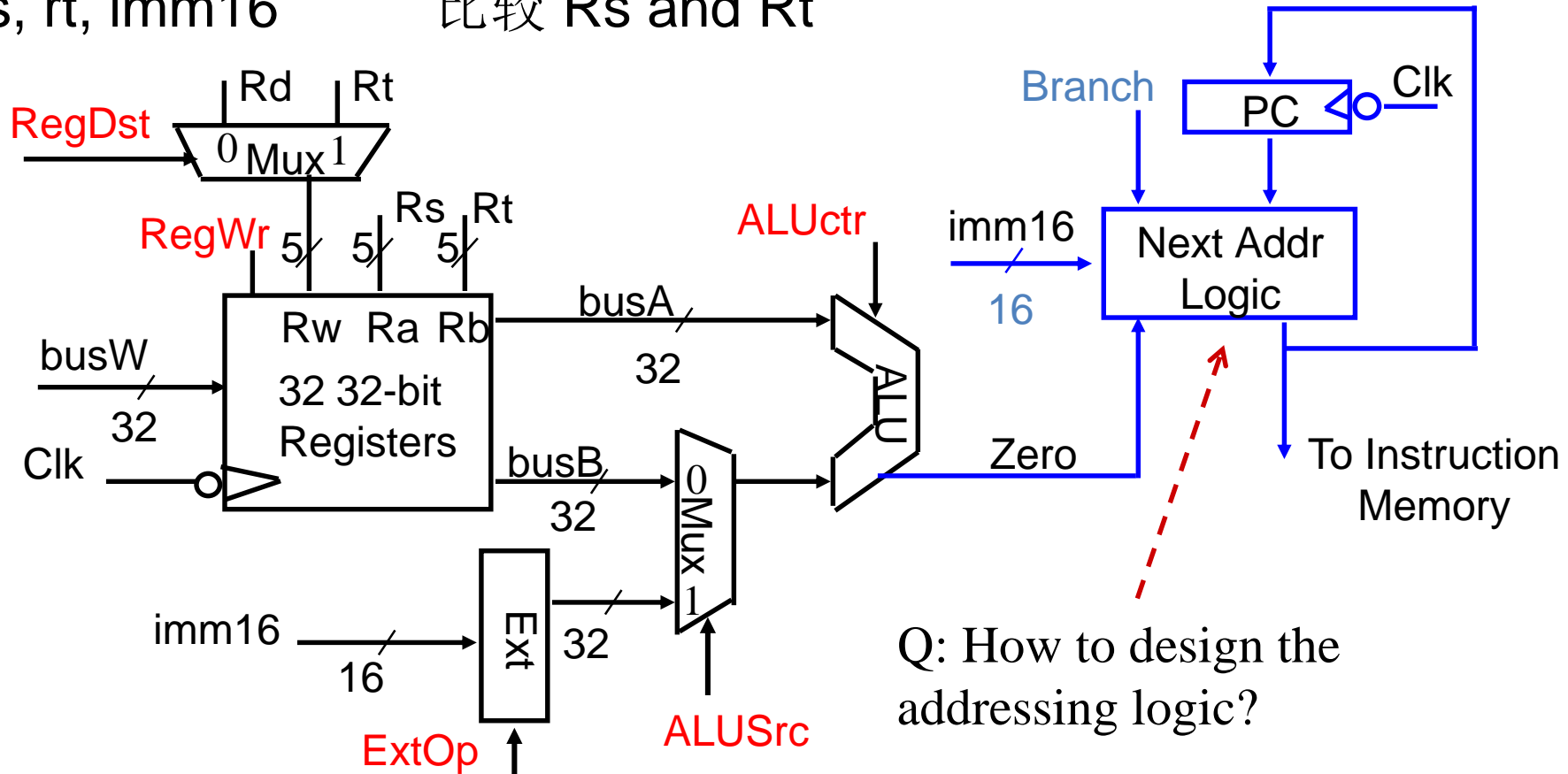


RegDst=x, RegWr=0, ALUctr=sub, ExtOp=x, ALUSrc=0, MemWr=0, MemtoReg=x, Branch=1



执行 Branch 指令

Branch 操作包括：

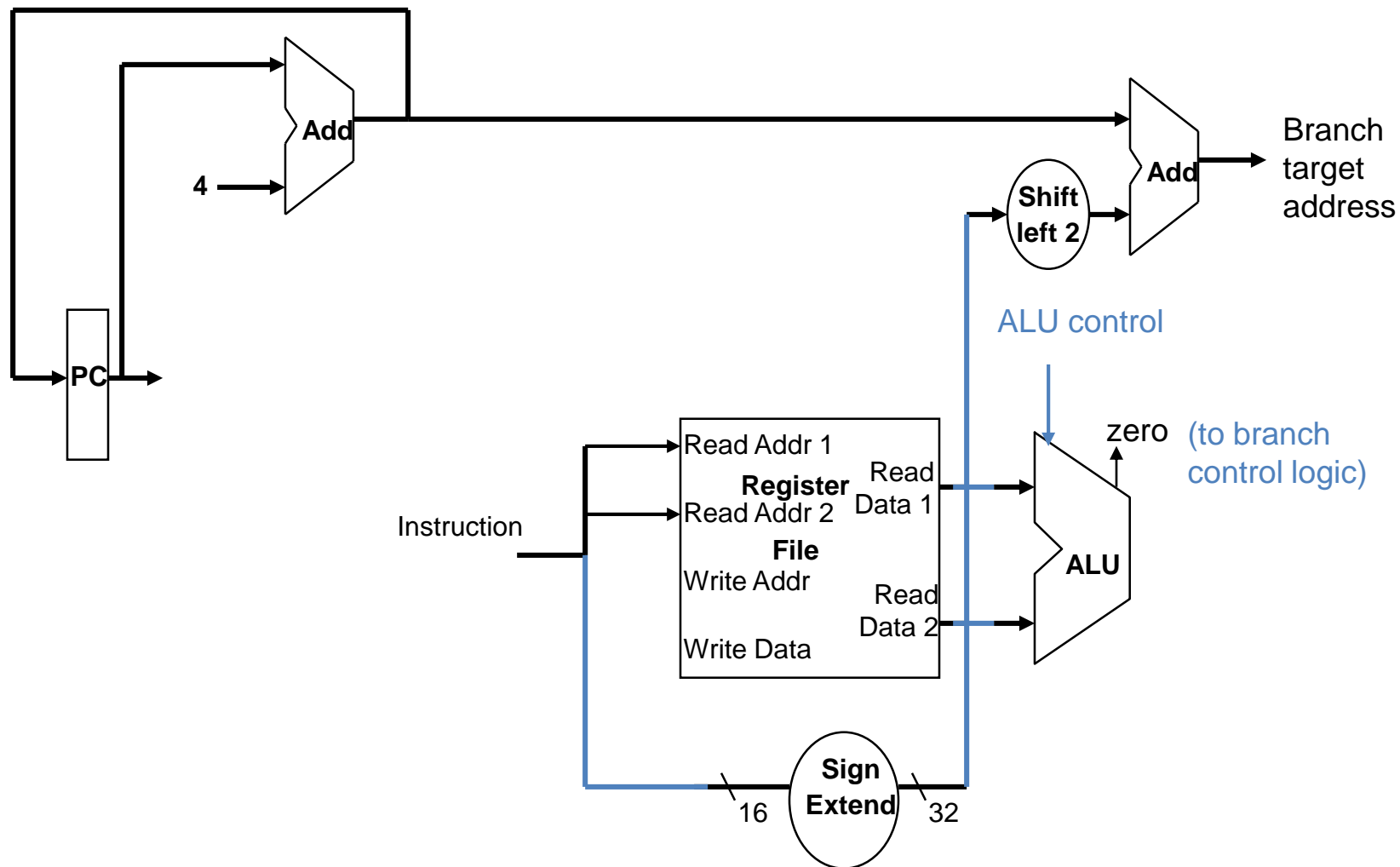- ❑ 比较从寄存器文件中取出的两个操作数是否相等(**zero** ALU output)
- ❑ 计算branch目标地址
updated PC +16-bit signed-extended offset field





Jump operation

□ JUMP:

j target






执行Jump 指令

□ Jump 操作包括：

将PC的低28位替换为：指令中的最后 26位 左移 2 bits 的值

 




The MIPS Subset

□ ADD and subtract

add rd, rs, rt

sub rd, rs, rt

 


□ OR Immediate:

ori rt, rs, imm16

□ LOAD and STORE

lw rt, rs, imm16

sw rt, rs, imm16

 

□ BRANCH:

beq rs, rt, imm16




□ JUMP:

j target

Now, let's put them together!



Fetch (取址), R (寄存器), Memory (存储器) 各部分

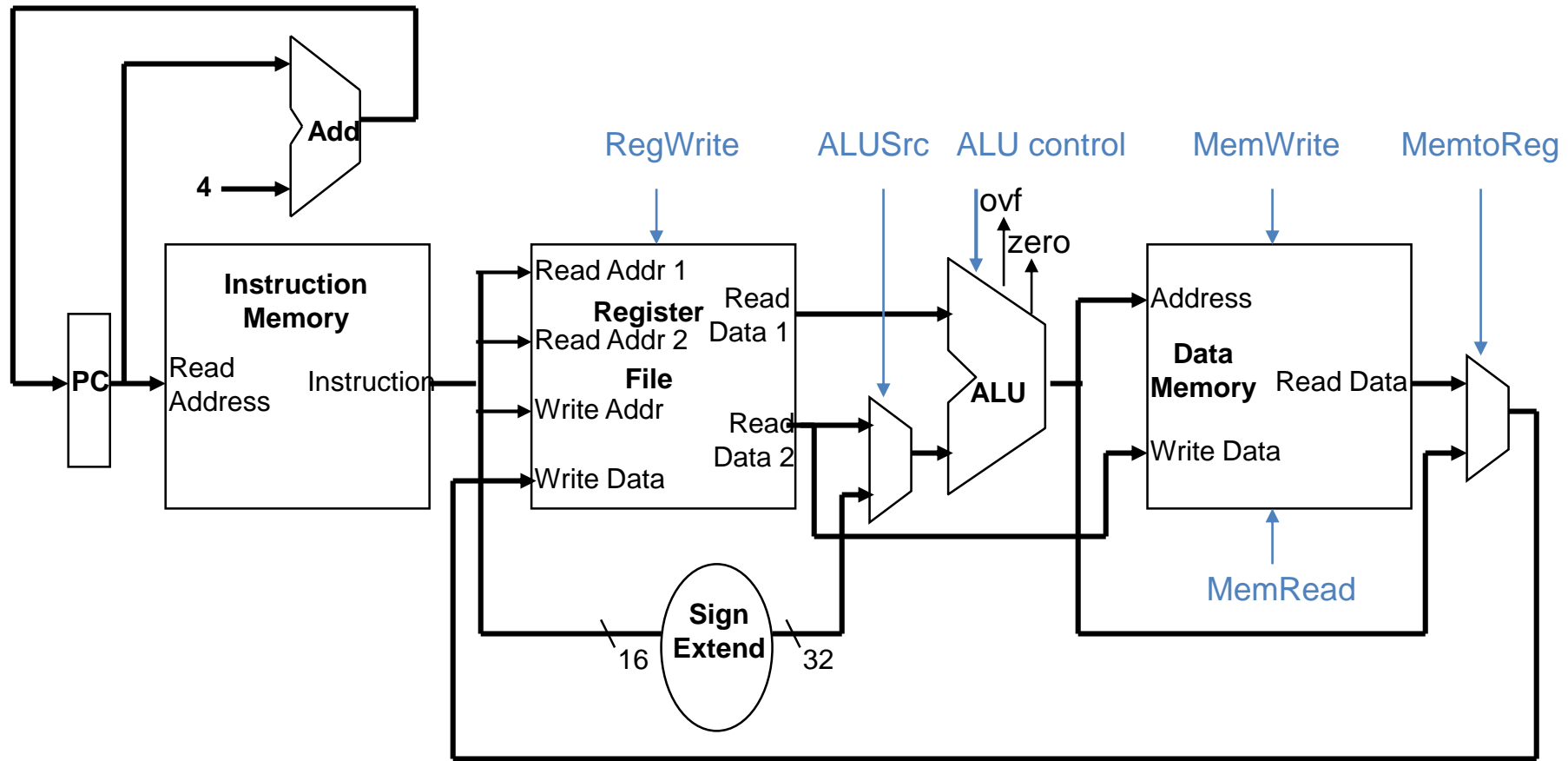



构建数据通路

单周期（Single cycle）处理器的设计

- 一个周期内完成指令的取址、译码、执行（fetch, decode and execute）等操作
- 资源在一个周期内不能重复利用，所以某些资源需要多份，例如存储器（分离的指令存储器和数据存储器）
- 构建数据通路，需要时增加控制信号线路和多路选择器（multiplexors）

多路选择器（multiplexors）：多个输入共享一个输入组件时，利用控制信号，从多个输入中选择一个

Write enable 信号，用来控制Register File 和 Data Memory 的写入

- 周期时间的长度：由最长数据通路的延迟决定



小结：设计处理器的五个步骤

1. 分析指令系统，得出对数据通路的需求
 - The meaning of each instruction is given by **the register transfers**
 - 例如：ADDU指令的数据通路需求： $R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]$;
2. 选择数据通路上合适的组件
 - 例如：加法器？算术逻辑运算单元？寄存器堆？
3. **连接组件构成数据通路**
4. 分析每一条指令的实现，以确定控制信号，
 - 不同的控制信号影响寄存器之间的数据传送
5. 集成控制信号，完成控制逻辑

谢谢！

