

处理器设计

2. 数据通路的建立(1)

主讲人: 邓倩妮

上海交通大学

大部分内容来自于：

Computer Organization and Design, 4th Edition, Patterson & Hennessy,



上海交通大學

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



设计处理器的五个步骤

1. 分析指令系统，得出对数据通路的需求

- The meaning of each instruction is given by the register transfers
- 例如：ADDU指令的数据通路需求： $R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]$;

2. 选择数据通路上合适的组件

- 例如：加法器？算术逻辑运算单元？寄存器堆？

3. 连接组件构成数据通路

4. 分析每一条指令的实现，以确定控制信号，

- 不同的控制信号影响寄存器之间的数据传送

5. 集成控制信号，完成控制逻辑



Step 3:连接组件构成数据通路

- ❑ 装配数据通路 Datapath Assembly

- ❑ 指令执行的数据通路：

 - 取指令 Instruction Fetch

 - 读操作数 Read Operands

 - 执行指令 Execute Operation





Fetching Instructions

取指令步骤:

从Instruction Memory读指令 $M[PC]$

  将PC值更新为顺序执行的下一条指令的地址 $PC \leftarrow PC + 4$



读Instruction Memory 是一个组合电路实现逻辑，不需要显式的read control signal

- PC 每个时钟周期更新一次, 时钟边沿触发状态的写入, 不需要一个显式的 write enable 控制信号






指令译码 Decoding Instructions

- 指令译码包括：
将取到的指令的 opcode 和 function 域
对应的位数送给控制器

读寄存器

- 根据指令中的寄存器地址
- 从寄存器文件读两个值

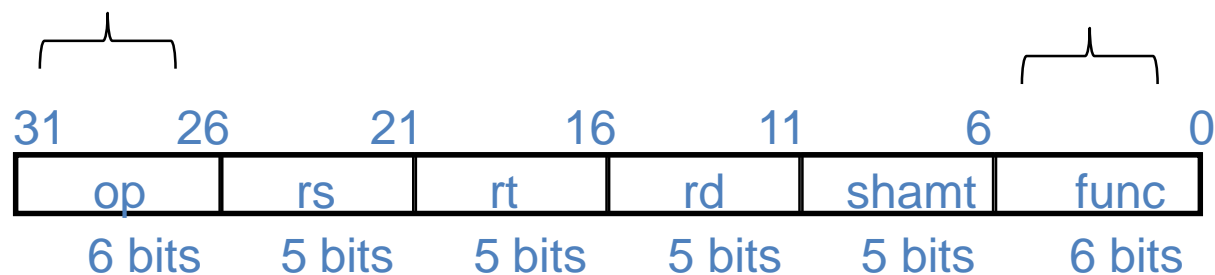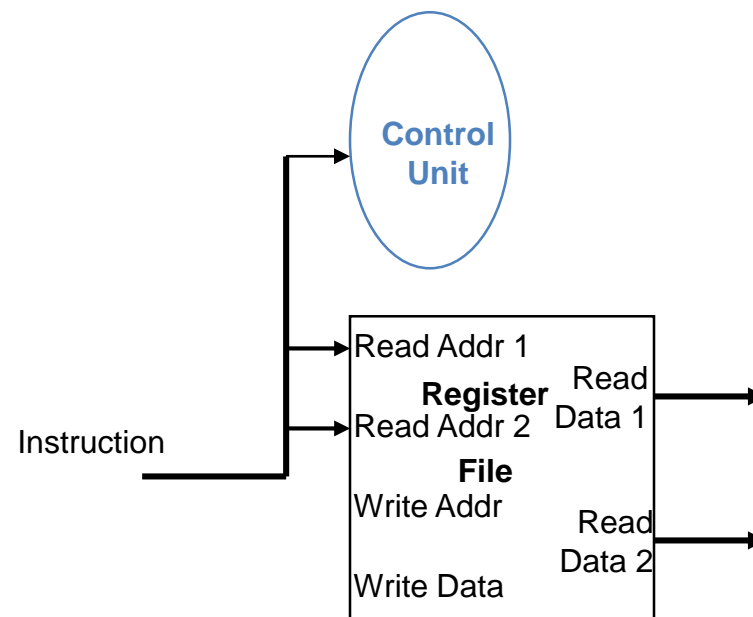 




执行指令：R-type Instructions

Instructions:

 - ADD and subtract
add rd, rs, rt
sub rd, rs, rt







执行（R-type）指令的数据通路

□ 例如: add rd, rs, rt

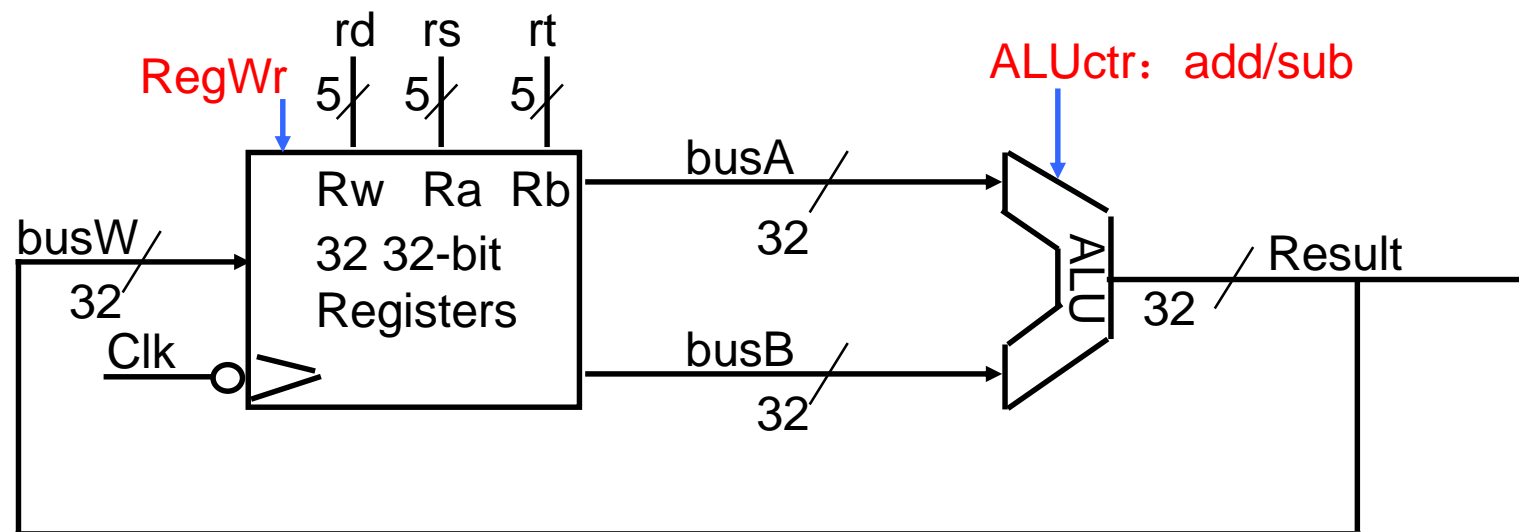 □ RTL: $R[rd] \leftarrow R[rs] \text{ op } R[rt]$



Ra, Rb, Rw 对应 rs, rt, rd

ALUctr, RegWr: 控制信号

“add rd, rs, rt” 控制信号?



ALUctr=add, RegWr=1



执行指令：I-type Instructions

Instructions:


- OR Immediate:
ori rt, rs, imm16

  



RTL: The OR Immediate Instruction

❑ `ori rt, rs, imm16`

 


$M[PC]$ Instruction Fetch

$R[rt] \leftarrow R[rs] \text{ or } \text{ZeroExt}(\text{imm16})$

zero extension of 16 bit constant or $R[rs]$

$PC \leftarrow PC + 4$ update PC

 Zero extension $\text{ZeroExt}(\text{imm16})$





执行 OR Immediate 指令的数据通路


□ $R[rt] \leftarrow R[rs] \text{ op ZeroExt}[imm16]$

Example: ori rt, rs, imm16

不同于: add rd, rs, rt

□ RTL: $R[rd] \leftarrow R[rs] \text{ op}$

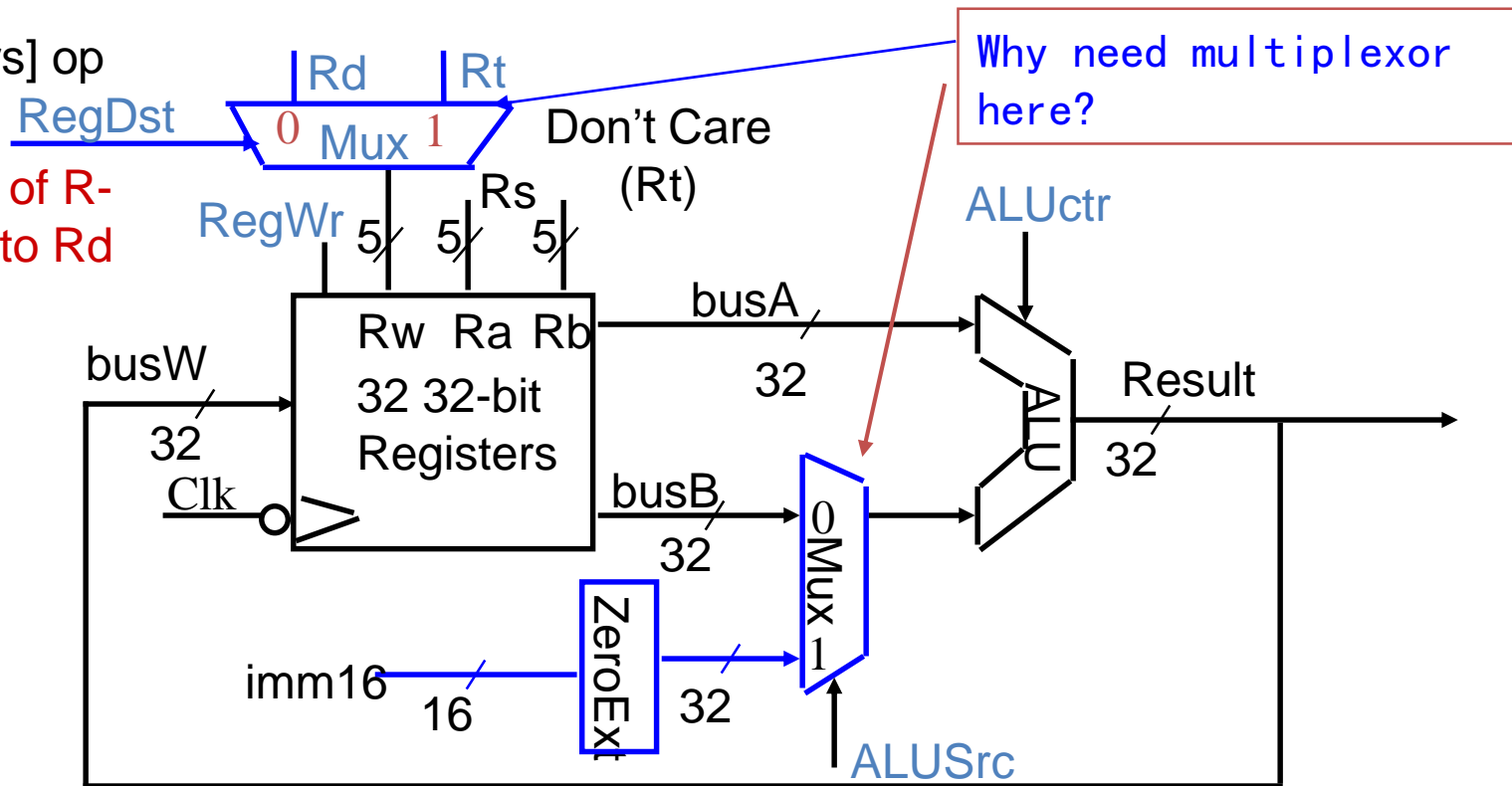Write the results of R-Type instruction to Rd



Ori control signals: RegDst=1; RegWr=1; ALUSrc=1; ALUctr=0




lw 指令数据通路 (memory access instruction)

LOAD and STORE


lw rt, rs, imm16

sw rt, rs, imm16

 



RTL: The Load Instruction

 

lw rt, rs, imm16

M[PC]

Addr \leftarrow R[rs] + SignExt(imm16)

R[rt] \leftarrow M [Addr]

PC \leftarrow PC + 4


Instruction Fetch

Compute the address

Load Data to rt

Update PC

 
Why using signed extension rather than zero extension?





RTL: The Store Instruction

□ sw rt, rs, imm16

 

$M[PC]$

$Addr \leftarrow R[rs] + \text{SignExt}(\text{imm16})$

$\text{Mem}[Addr] \leftarrow R[rt]$


$PC \leftarrow PC + 4$



Data path for SW

□ $M[R[rs] + \text{SignExt}[imm16]] \leftarrow R[rt]$

Example: sw rt, rs, imm16

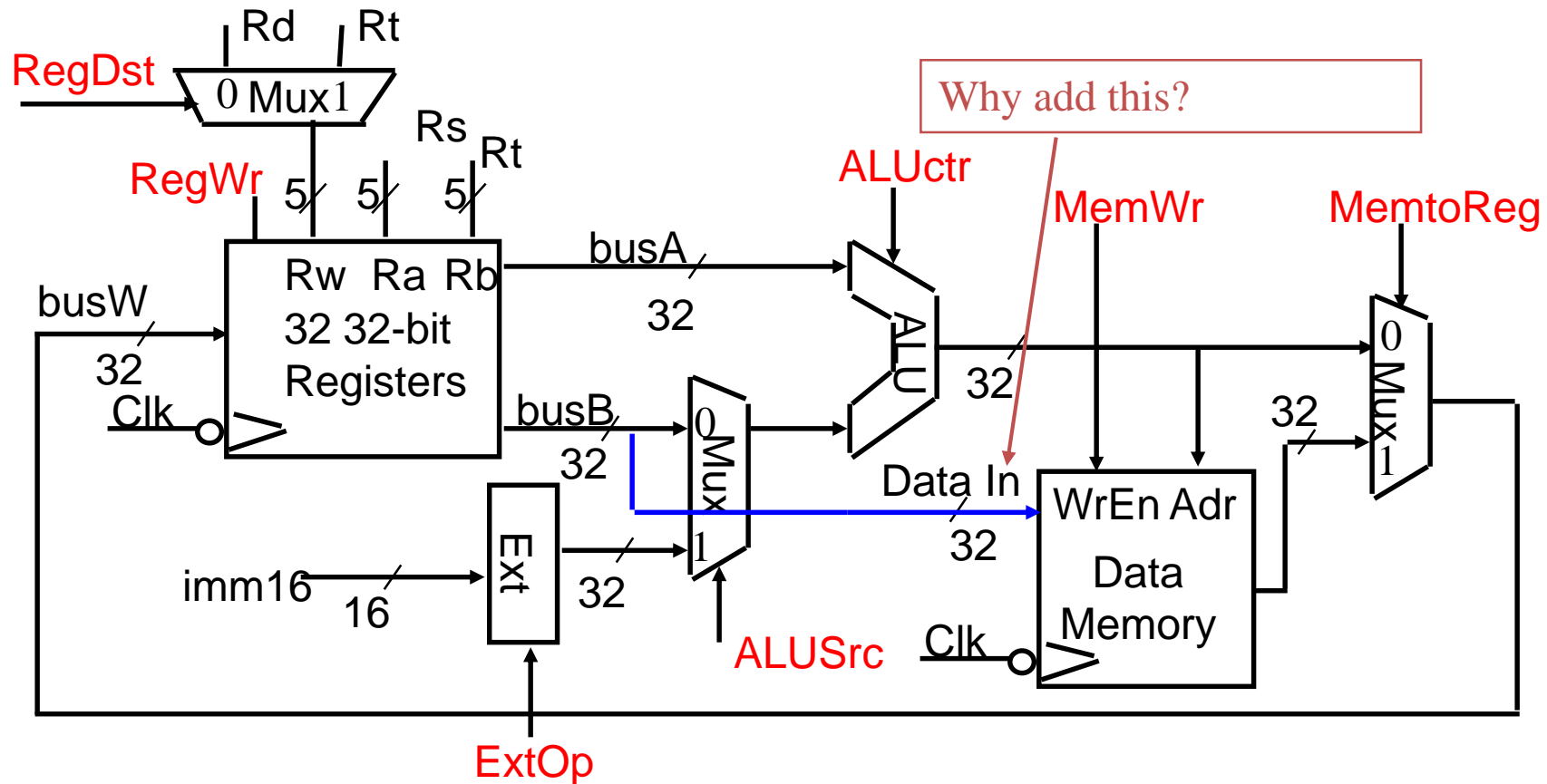

RegDst=x, RegWr=0, ALUctr=add, ExtOp=1, ALUSrc=1, MemWr=1, MemtoReg=x



小结：设计处理器的五个步骤

1. 分析指令系统，得出对数据通路的需求
 - The meaning of each instruction is given by **the register transfers**
 - 例如：ADDU指令的数据通路需求： $R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]$;
2. 选择数据通路上合适的组件
 - 例如：加法器？算术逻辑运算单元？寄存器堆？
3. **连接组件构成数据通路**
4. 分析每一条指令的实现，以确定控制信号，
 - 不同的控制信号影响寄存器之间的数据传送
5. 集成控制信号，完成控制逻辑

谢谢！

