

处理器设计

1. 处理器设计的步骤

主讲人: 邓倩妮
上海交通大学

大部分内容来自于：

Computer Organization and Design, 4th Edition, Patterson & Hennessy,




上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY




回顾：MIPS 指令格式

- 32 位，三种格式:


- R-type

 

- I-type

 

- J-type

 

- 各部分含义:

- op: 指令操作码
- rs, rt, rd: 源寄存器、目标寄存器标识
- shamt: shift amount 移位量
- funct: 对相同op的指令进一步功能细化
- address / immediate: 地址偏移量 (address offset) or 立即数 (immediate value)
- target address: jump 指令的跳转目标地址



处理器设计

□ 简化的 MIPS 指令实现

访问存储器: `lw, sw`

算术逻辑运算指令: `add, sub, or`

控制流指令: `beq, j`



各条指令实现步骤和完成的功能

- 一开始，都要先取指令：

$op \mid rs \mid rt \mid rd \mid shamt \mid funct = MEM[PC]$

$op \mid rs \mid rt \mid Imm16 = MEM[PC]$

inst Register Transfers

ADDU $R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt];$ $PC \leftarrow PC + 4$

SUBU $R[rd] \leftarrow R[rs] - R[rt];$ $PC \leftarrow PC + 4$

ORI $R[rt] \leftarrow R[rs] \mid zero_ext(Imm16);$ $PC \leftarrow PC + 4$

LOAD $R[rt] \leftarrow MEM[R[rs] + sign_ext(Imm16)];$ $PC \leftarrow PC + 4$


STORE $MEM[R[rs] + sign_ext(Imm16)] \leftarrow R[rt];$ $PC \leftarrow PC + 4$

BEQ if ($R[rs] == R[rt]$) then $PC \leftarrow PC + 4 + sign_ext(Imm16) \parallel 00$
else $PC \leftarrow PC + 4$



Clocking Methodologies

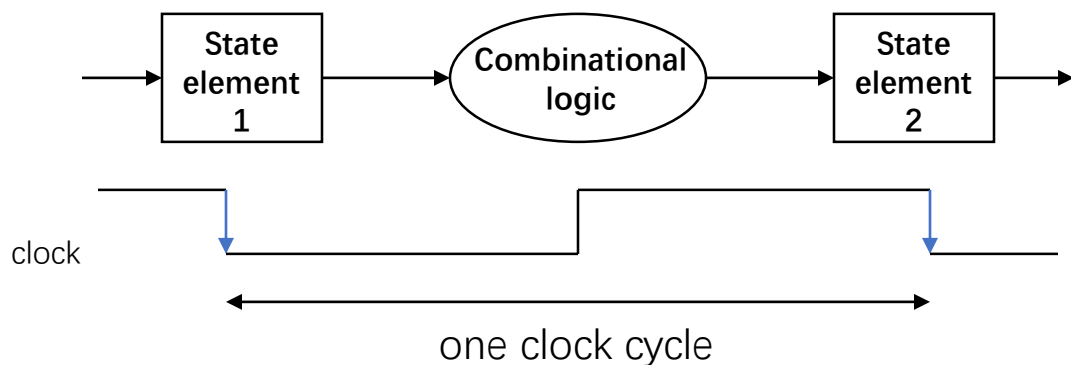- 典型实现：单周期处理器，一个周期完成一条指令：
 - 读状态单元的内容 -> 通过组合逻辑电路实现指令的功能 -> 将结果写入一个或多个状态单元



State elements 状态单元：
存储单元，例如：register（寄存器）
Edge-triggered 边沿触发
状态转换发生在时钟边沿 (clock edge)

- 假设：状态单元每一周期更新一次，是否更新，需要一个显式的控制信号
- 仅仅在时钟边沿来到，同时写允许信号有效时(write control is asserted)才更新状态单元



设计处理器的五个步骤

1. 分析指令系统，得出对数据通路的需求

➤ The meaning of each instruction is given by **the register transfers**

➤ 例如：ADDU指令的数据通路需求： $R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]$;

2. 选择数据通路上合适的组件

➤ 例如：加法器、算术逻辑运算单元、寄存器堆、控制器

3. 连接组件构成数据通路

4. 分析每一条指令的实现，以确定控制信号，

➤ 不同的控制信号影响寄存器之间的数据传送

5. 集成控制信号，完成控制逻辑



Step1: 分析各条指令

- 一开始，都要先取指令：

$op \mid rs \mid rt \mid rd \mid shamt \mid funct = MEM[PC]$

$op \mid rs \mid rt \mid Imm16 = MEM[PC]$

inst Register Transfers

ADDU $R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt];$ $PC \leftarrow PC + 4$

SUBU $R[rd] \leftarrow R[rs] - R[rt];$ $PC \leftarrow PC + 4$

ORI $R[rt] \leftarrow R[rs] \mid zero_ext(Imm16);$ $PC \leftarrow PC + 4$

LOAD $R[rt] \leftarrow MEM[R[rs] + sign_ext(Imm16)];$ $PC \leftarrow PC + 4$

STORE $MEM[R[rs] + sign_ext(Imm16)] \leftarrow R[rt];$ $PC \leftarrow PC + 4$


BEQ if ($R[rs] == R[rt]$) then $PC \leftarrow PC + 4 + sign_ext(Imm16) \parallel 00$
else $PC \leftarrow PC + 4$

指令的执行过程

取指令


指令译码

指令执行

 



数据通路 Datapath 的大致需求

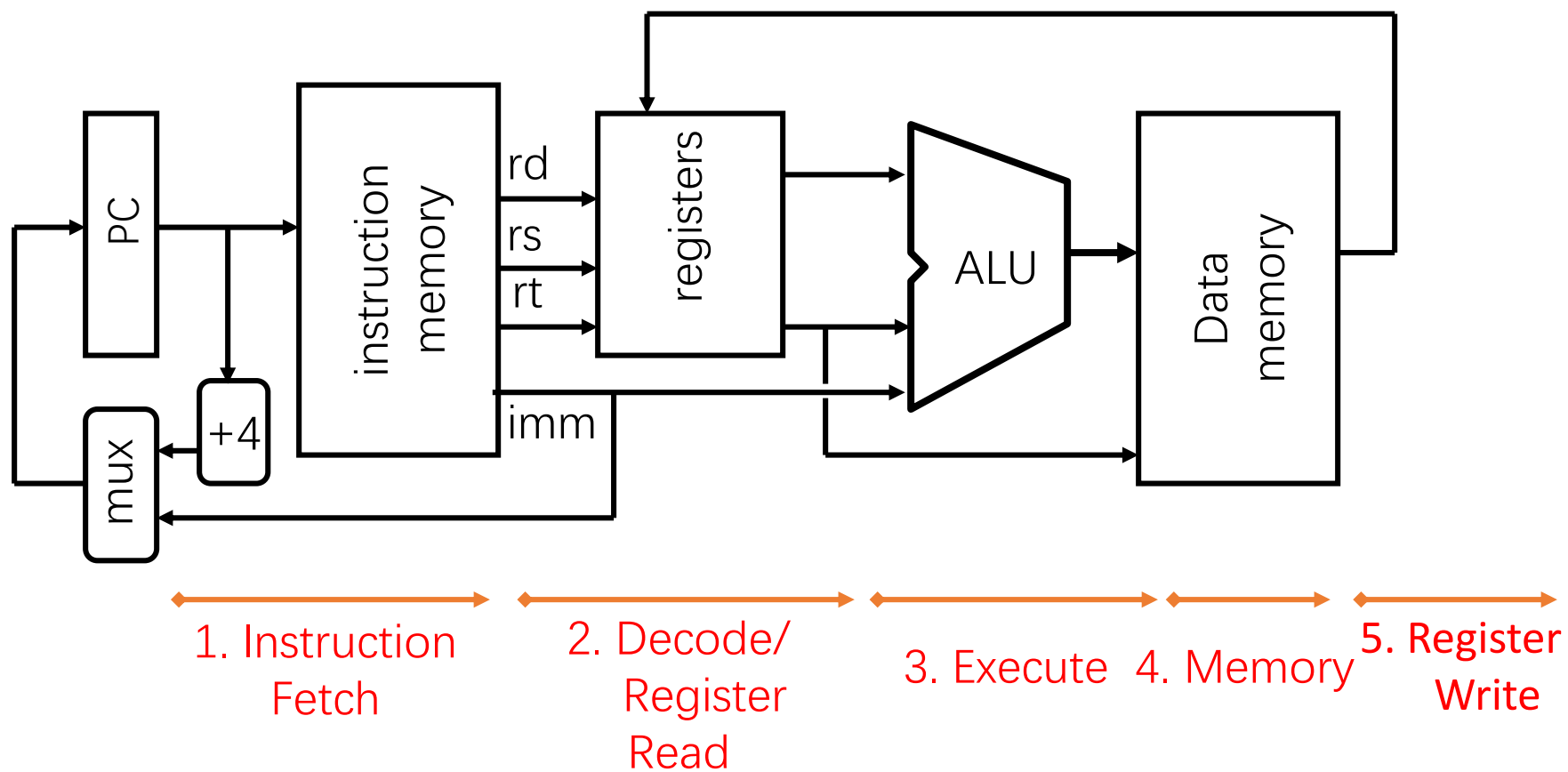







Step 2: 选择数据通路上合适的组件

- 组合单元 Combinational Elements
 - 实现指令的逻辑功能
- 状态单元 Storage Elements
 - 时钟边沿触发状态更新 Clocking methodology




组合单元 Combinational Logic Elements (基本模块)

    



状态单元 :寄存器 Register (基本模块)

 
- 寄存器 Register
 - N-bit input and output
 - Write Enable input
- Write Enable:
 - negated (0): Data Out will not change
 - asserted (1): Data Out will become Data In





Storage Element: Register File 寄存器文件


- Register File consists of 32 registers: 32个寄存器
 - Two 32-bit output busses: busA and busB
 - One 32-bit input bus: busW
- Register is selected by: 寄存器选通
 - RA (number) selects the register to put on busA (data)
 - RB (number) selects the register to put on busB (data)
 - RW (number) selects the register to be written via busW (data) when Write Enable is 1
- Clock input (CLK) 时钟输入
 - The CLK input is a factor ONLY during write operation （只在写寄存器时需要时钟边沿触发）
 - During read operation, behaves as a combinational logic block: （读操作，可以看做一个组合逻辑电路模块的实现）
 - RA or RB valid => busA or busB valid after “access time.”

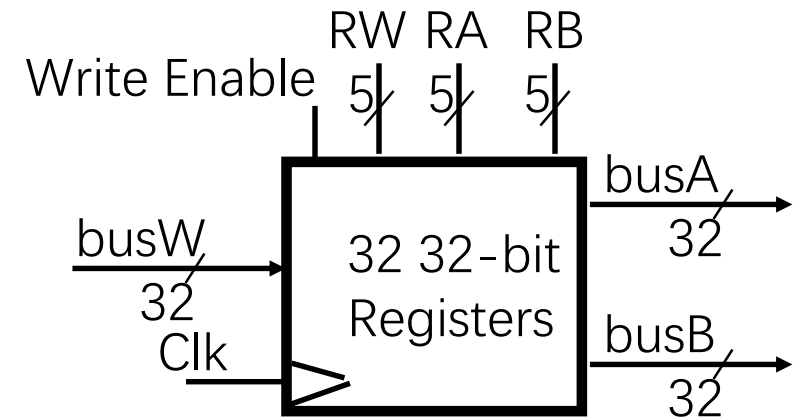



存储器

- Memory (idealized)
 - One input bus: Data In
 - One output bus: Data Out
- Memory word is selected by: 存储字选择
 - Address selects the word to put on Data Out
 - Write Enable = 1: address selects the memory word to be written via the Data In bus
- Clock input (CLK)
 - The CLK input is a factor ONLY during write operation (只在写存储器时需要时钟边沿触发)
 - During read operation, behaves as a combinational logic block: (读操作, 可以看做一个组合逻辑电路模块的实现)
 - Address valid => Data Out valid after "access time."
 - 一定访问时间内完成从“地址信号有效” => “数据输出”

 



小结：设计处理器的五个步骤

1. 分析指令系统，得出对数据通路的需求

➤ The meaning of each instruction is given by the register transfers

➤ 例如：ADDU指令的数据通路需求： $R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]$;

2. 选择数据通路上合适的组件

➤ 例如：加法器？算术逻辑运算单元？寄存器堆？存储器？

3. 连接组件构成数据通路

4. 分析每一条指令的实现，以确定控制信号，

➤ 不同的控制信号影响寄存器之间的数据传送

5. 集成控制信号，完成控制逻辑

谢谢！

