

数据的机器级表示与运算

整数的加/减法

主讲人: 邓倩妮

上海交通大学

部分内容来自：

1. 《深入理解计算机系统》第三版，机械工业出版社，作者：Bryant,R.E.等
2. Computer Organization and Design, 4th Edition, Patterson & Hennessy



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY




本节主要内容



- 加法器的工作原理
- 无符号数加/减法的实现
- 有符号数加/减法的实现
- 加/减法溢出的判断

1-bit Binary Adder (一位全加器)

 


A	B	carry_in	carry_out	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$$S = A \text{ xor } B \text{ xor } \text{carry_in}$$

$$\text{carry_out} = A \& B \mid A \& \text{carry_in} \mid B \& \text{carry_in}$$

构建 32-bit 加法器

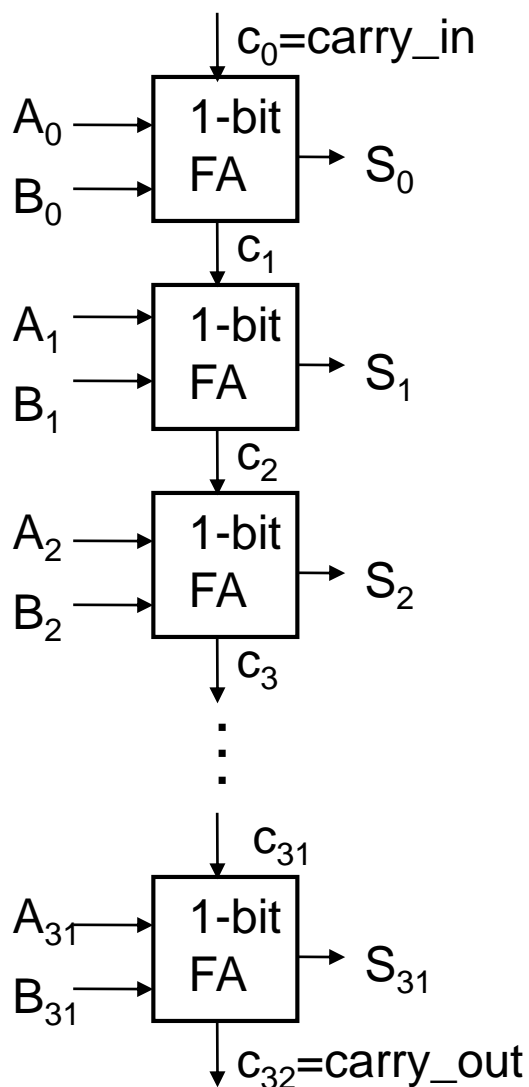

- Just connect the carry-out of the least significant bit FA to the carry-in of the next least significant bit and connect ...
- 串行行波加法器：Ripple Carry Adder (RCA)
 - 优点：简单
 - 缺点：速度慢

快速加法器



- 提前计算各位的进位输入
- 使得各位的加法运算能并行起来
- 提高多位加法器运算速度
- 请查阅参考资料

本节主要内容




- 加法器的工作原理
- 无符号数加/减法的实现
- 有符号数加/减法的实现
- 加法溢出的判断


无符号加法



Operands: w bits

 

True Sum: $w+1$ bits

 

Discard Carry: w bits



- 标准的加法：忽略最高位进位
 - 实现取模 (2^w) 运算 (字长 w)
 - 加法： $0 \rightarrow 1 \rightarrow \dots \rightarrow U_{\max} \rightarrow 0$
 - $s = \text{UAdd}_w(u, v) = u + v \bmod 2^w$


补码加法




Operands: w bits



True Sum: $w+1$ bits

 

Discard Carry: w bits

 

- 无符号和有符号计算实现的操作是一样的：直接抛弃最高位的进位位
- 举例比较：Signed vs. unsigned addition in C:

```
int s, t, u, v;
```

```
s = (int) ((unsigned) u + (unsigned) v);
```

```
t = u + v
```

$s == t$ 结果为 true

无符号减法



- 无符号数是一个模为 2^w 的计量系统 (w : 字长)

加法 : $0 \rightarrow 1 \rightarrow \dots \rightarrow U_{\max} \rightarrow 0$

减法 : $U_{\max} \rightarrow U_{\max} - 1 \rightarrow \dots \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow U_{\max}$

- 实现取模 (2^w) 运算
- 模运算系统 : 减法可以转化为加法
- $USub_w(u, v) = u - v + 2^w$
$$= u + (2^w - v) = u + \sim v + 1$$

有符号数减法



■ 补码加法

- 根据补码加法公式，补码可以直接相加。
- $[X]_{\text{补}} + [Y]_{\text{补}} = [X + Y]_{\text{补}}$

■ 补码减法

- 根据补码减法公式，补码减法可以转化为加法。

$$[X]_{\text{补}} - [Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} + [-Y]_{\text{补}} = [X - Y]_{\text{补}}$$

$$- [Y]_{\text{补}} = [-Y]_{\text{补}}$$

□ 如何修改加法器电路构建一个 加/减法器？

32-bit 串行进位的加/减法器



$$[A-B]_{\text{补}} = [A]_{\text{补}} + [-B]_{\text{补}}$$

已知 $[B]_{\text{补}}$ ，求 $[-B]_{\text{补}}$ ：

取反，

最低位加1
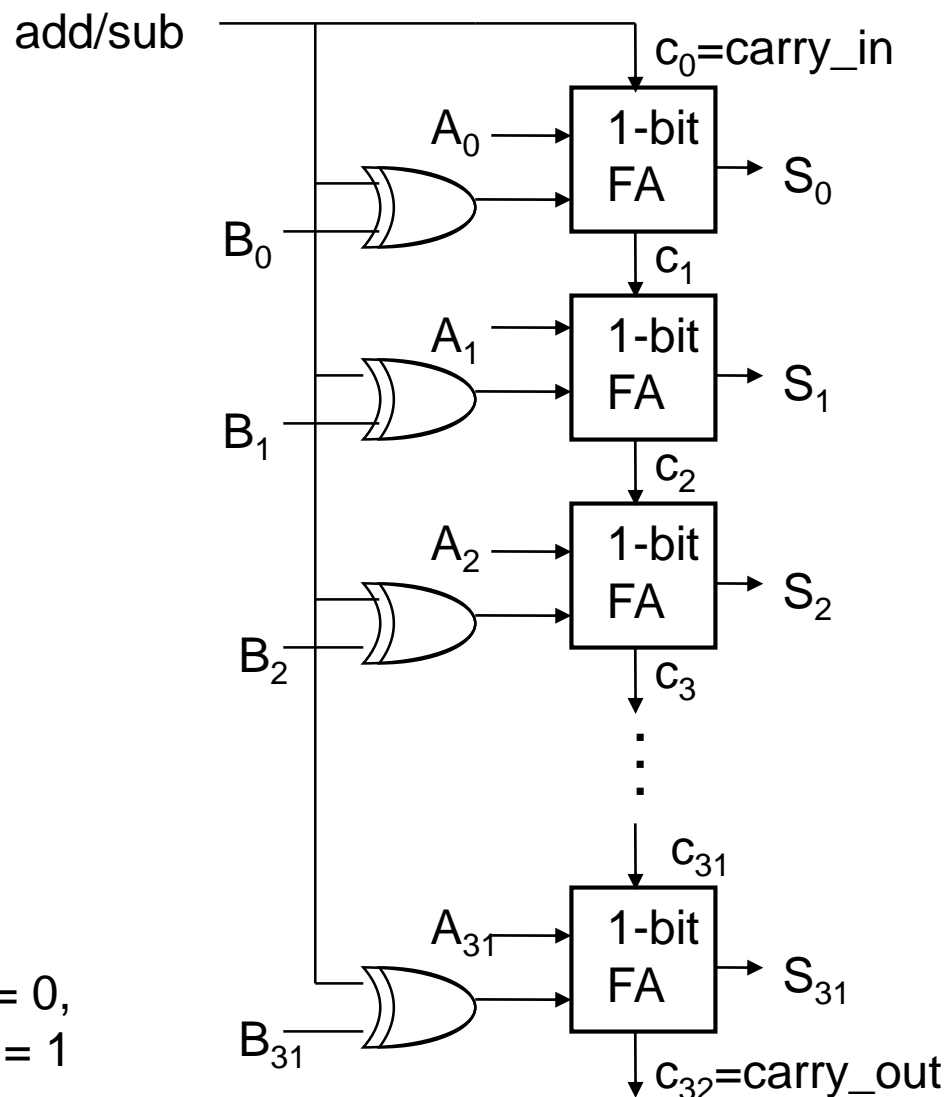 
$$\begin{array}{rcl}
 A & 0111 & \rightarrow 0111 \\
 B & -0110 & \rightarrow +1001 \\
 & \underline{0001} & +1 \\
 & & \hline
 & 10001 &
 \end{array}$$



32-bit 串行进位的加/减法器 (续)

1. 带符号数减法：

$$[A-B]_{\text{补}} = [A]_{\text{补}} + [-B]_{\text{补}}$$

□ 已知 $[B]_{\text{补}}$ ，求 $[-B]_{\text{补}}$ ：

□ $[B]_{\text{补}}$ 取反，最低位加1


2. 无符号数减法：

$$\text{USub}_w(u, v)$$

$$= u - v + 2^w$$

$$= u + (2^w - v)$$

$$= u + \sim v + 1$$

 

此加/减法器同时适用于无符号/有符号 数的加减法

练习1



- 某计算机字长8位，其CPU中有一个8位加法器。已知无符号数 $x=69$ ， $y=38$ ，现在要在该加法器中完成 $x-y$ 运算，则该加法器的两个输入端信息和输入的低位进位信息分别为（）
- A.0100 0101, 0010 0110, 0
- B.0100 0101, 1101 1001, 1
- C.0100 0101, 1101 1010, 0
- D.0100 0101, 1101 1010, 1.

练习2



- 某计算机字长8位，其CPU中有一个8位加法器。已知有符号数 $x = -69$ ， $y = -38$ ，现在要在该加法器中完成 $x + y$ 运算，则该加法器的两个输入端信息和输入的低位进位信息分别为（）
- A. 1011 1011, 1101 1010, 0
- B. 1011 1011, 1101 1010, 1
- C. 1011 1011, 0010 0101, 0
- D. 1011 1011, 0010 0101, 1

本节主要内容



- 加法器的工作原理
- 无符号数加/减法的实现
- 有符号数加/减法的实现
- 加法溢出的判断

整数运算的溢出 (Overflow)



- 整数在计算机内部通常用补码表示。
- 注意数据的表示范围
- **溢出：运算结果超出了表示范围**
- 例如：`short i=23456;`
- `short j=23456; //最大值32767`
- `short k=i+j; //此时k的值是多少？ //-18624`
- C语言编译器规定：不报告此类错误
- 程序员必须自己保证程序中不出现这样的错误

有符号加法溢出的判断



- ❑ Overflow : 超出了数据表达的范围
- ❑ 符号相异的数相加、符号相同的数相减, 不可能发生溢出

Operation	Operand A	Operand B	Result indicating overflow
$A + B$	≥ 0	≥ 0	< 0
$A + B$	< 0	< 0	≥ 0
$A - B$	≥ 0	< 0	< 0
$A - B$	< 0	≥ 0	≥ 0

补码加法的几种情况及其溢出检测

符号位进位 C_f (C_n) , 最高位进位 C_{n-1}

$$\begin{array}{r} 0.10101 \\ + 0.01000 \\ \hline \end{array}$$

$$0.11101$$

正常结果

$$C_f = 0, C_{n-1} = 0$$

$$\begin{array}{r} 0.10101 \\ + 0.11000 \\ \hline \end{array}$$

$$1.01101$$

正正得负, 正溢出

$$C_f = 0, C_{n-1} = 1$$

$$\begin{array}{r} 1.10101 \\ + 1.11000 \\ \hline \end{array}$$

$$1.101101$$

符号位进位舍去, 正常结果

$$C_f = 1, C_{n-1} = 1$$

$$\begin{array}{r} 1.00101 \\ + 1.11000 \\ \hline \end{array}$$

$$1.011101$$

负负得正, 负溢出

$$C_f = 1, C_{n-1} = 0$$

单符号位的数溢出检测




C_f	C_{n-1}	V
0	0	0
1	1	0
1	0	1
0	1	1

溢出信号 V 对应的真值表

$$V = C_f \oplus C_{n-1}$$

溢出判断逻辑

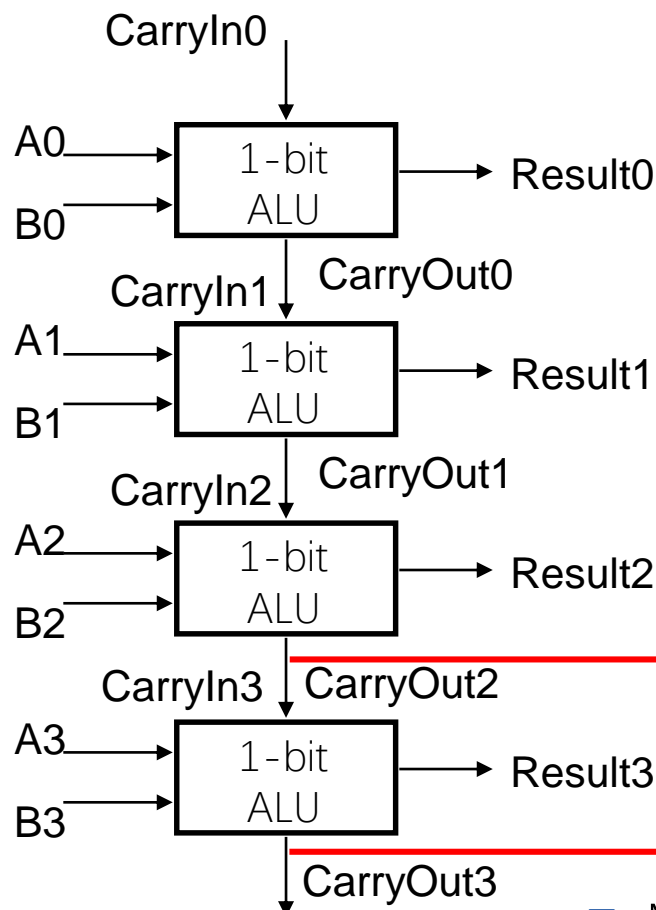For a N-bit ALU: $\text{Overflow} = \text{CarryIn}[N-1] \text{ XOR } \text{CarryOut}[N-1]$



X	Y	X XOR Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


why?

- ❑ MIPS 检测到异常时会产生异常（中断）
- ❑ EPC（异常程序计数器）保存导致异常的指令

MIPS Arithmetic Logic Unit (ALU)

■ 支持的算术、逻辑运算指令

 - add, addi, addiu, addu
- sub, subu
- mult, multu, div, divu
- sqrt
- and, andi, nor, or, ori, xor, xori
- beq, bne, slt, slti, sltiu, sltu



□ 需要进行特殊处理：

□ 符号位扩展 sign extend – addi, addiu, slti, sltiu

□ 零扩展 zero extend – andi, ori, xori

□ 溢出检测 overflow detection – add, addi, sub

无符号 vs 有符号：溢出的处理



- MIPS指令：
 - 有符号 add, addi, sub, 在溢出时产生异常
 - 无符号 addu, addiu, subu, 溢出时不会产生异常
- 无符号加法：硬件不检测溢出，将其忽略
 - 在程序中自行判断
 - 例如：结果比加数和被加数任何一个都小，则溢出；
- 有符号加法：有硬件检验电路，有溢出信号
 - 也可能报异常：如Fortran
 - 可能被编译器忽略，例如C, Java；MIPS C编译器总是采用addu, addiu, subu, 来完成加法运算，而不考虑变量类型。程序员必须自己保证不出现错误。

小结



- MIPS支持的实现加法、减法功能的指令
 - add, addi, addiu, addu
 - sub, subu
- 计算机内部用一个ALU就能完成以上所有的指令
 - 无符号数、有符号数的加减法实现逻辑是一样的
- 溢出判断

只对有符号数加法溢出有硬件检测

C编译器忽略溢出信号，在程序中，无论是无符号加法、有符号加法，都要注意运算结果是否溢出，防止程序错误

谢谢！

