

处理器设计

4. 确定控制信号

主讲人: 邓倩妮
上海交通大学

大部分内容来自于：

Computer Organization and Design, 4th Edition, Patterson & Hennessy,



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



设计处理器的五个步骤

1. 分析指令系统，得出对数据通路的需求

➤ The meaning of each instruction is given by **the register transfers**

➤ 例如：ADDU指令的数据通路需求： $R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]$;

2. 选择数据通路上合适的组件

➤ 例如：加法器？算术逻辑运算单元？寄存器堆？

3. 连接组件构成数据通路

4. **分析每一条指令的实现，以确定控制信号，**

➤ 不同的控制信号影响寄存器之间的数据传送

5. 集成控制信号，完成控制逻辑



Adding the Control

- Selecting the operations to perform (ALU, Register File and Memory read/write)
- Controlling the flow of data (multiplexor inputs)


□ Observations


op field always
bits 31-26

addr of registers
to be read are
always specified by the
rs field (bits 25-21) and rt field (bits 20-16); for lw and sw rs is the base
register


addr. of register to be written is in one of two places – in rt (bits 20-16)
for lw; in rd (bits 15-11) for R-type instructions

 offset for beq, lw, and sw always in bits 15-0




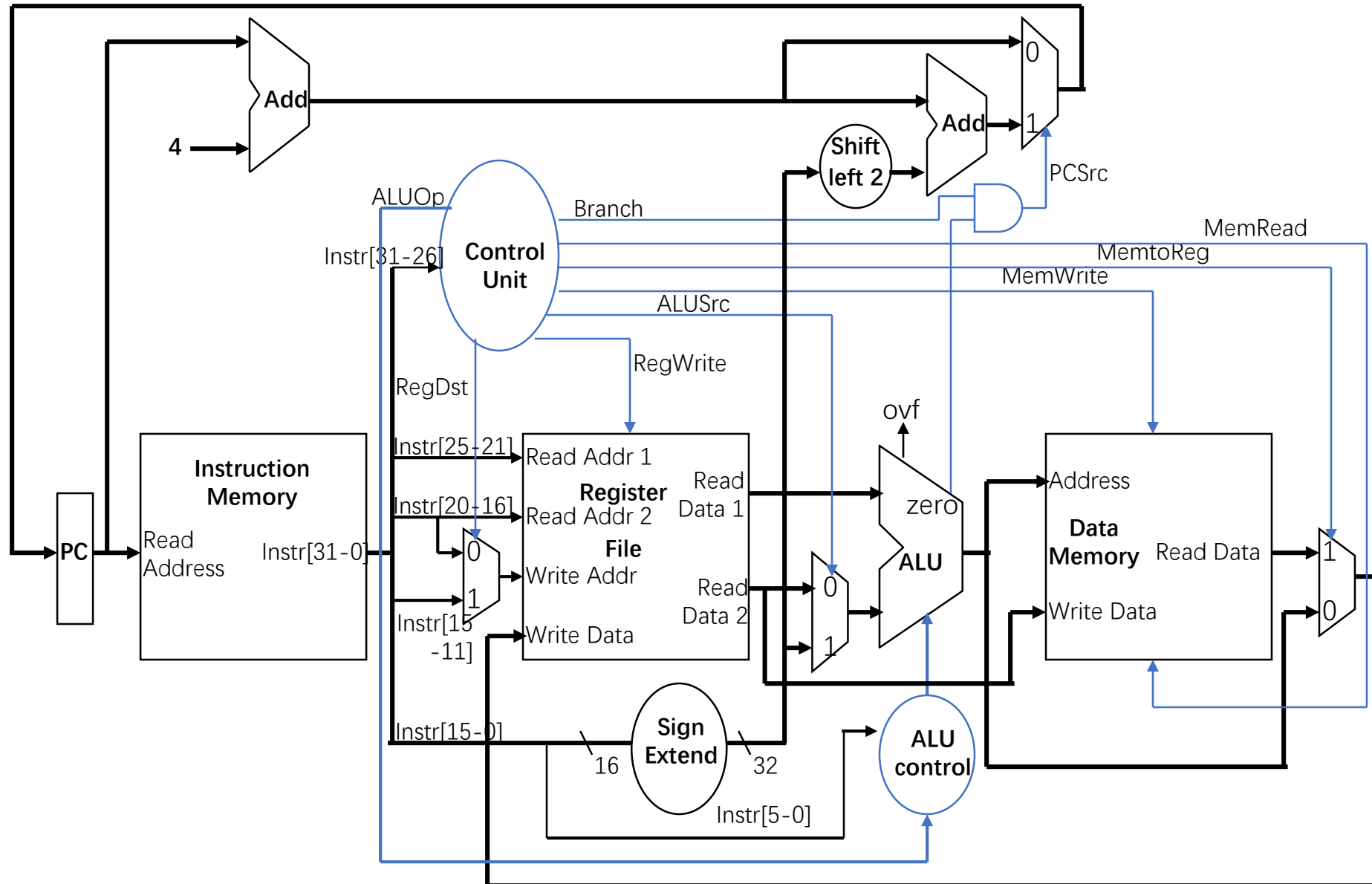


Single Cycle Datapath with Control Unit

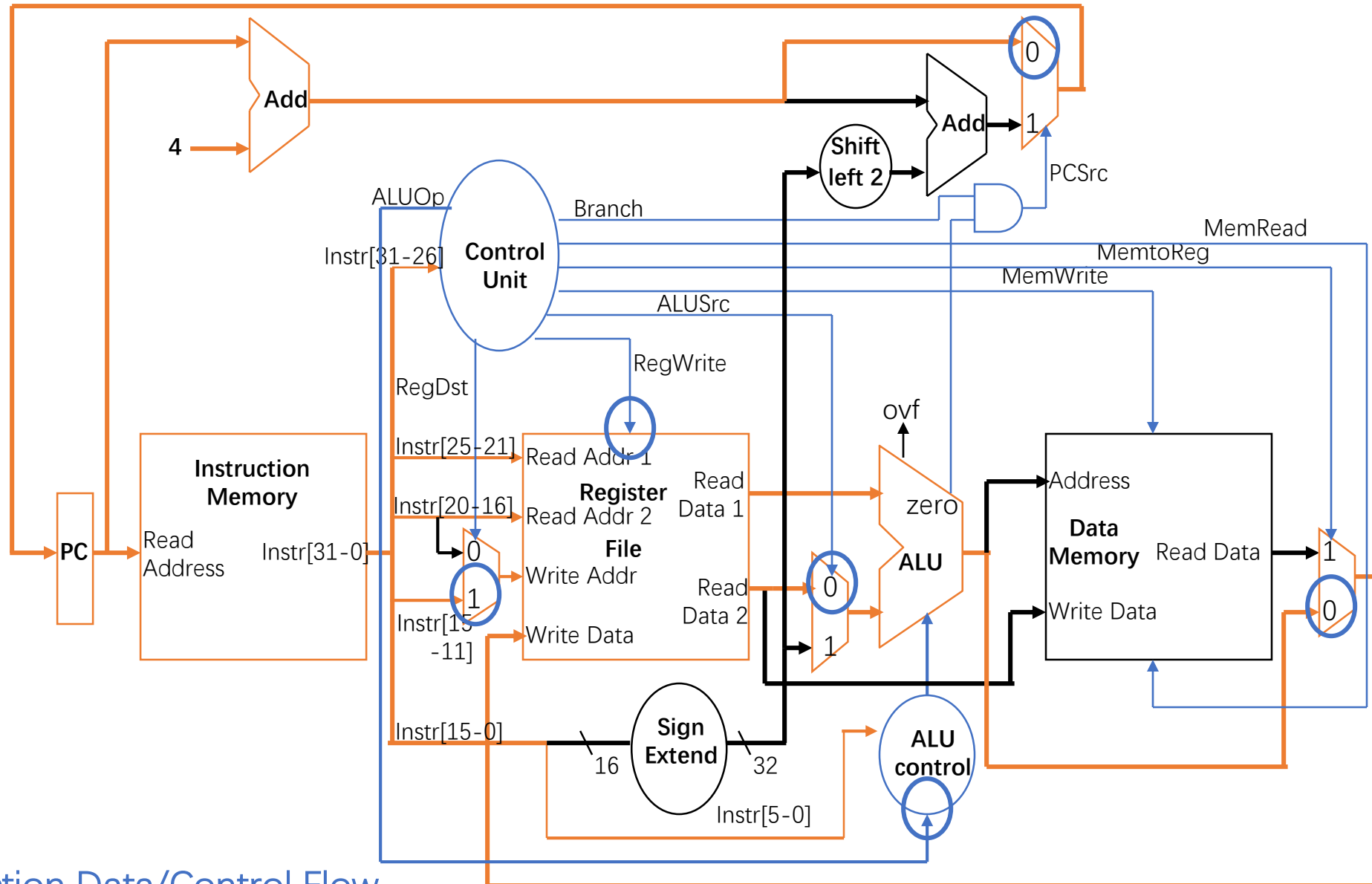


R-type Instruction Data/Control Flow

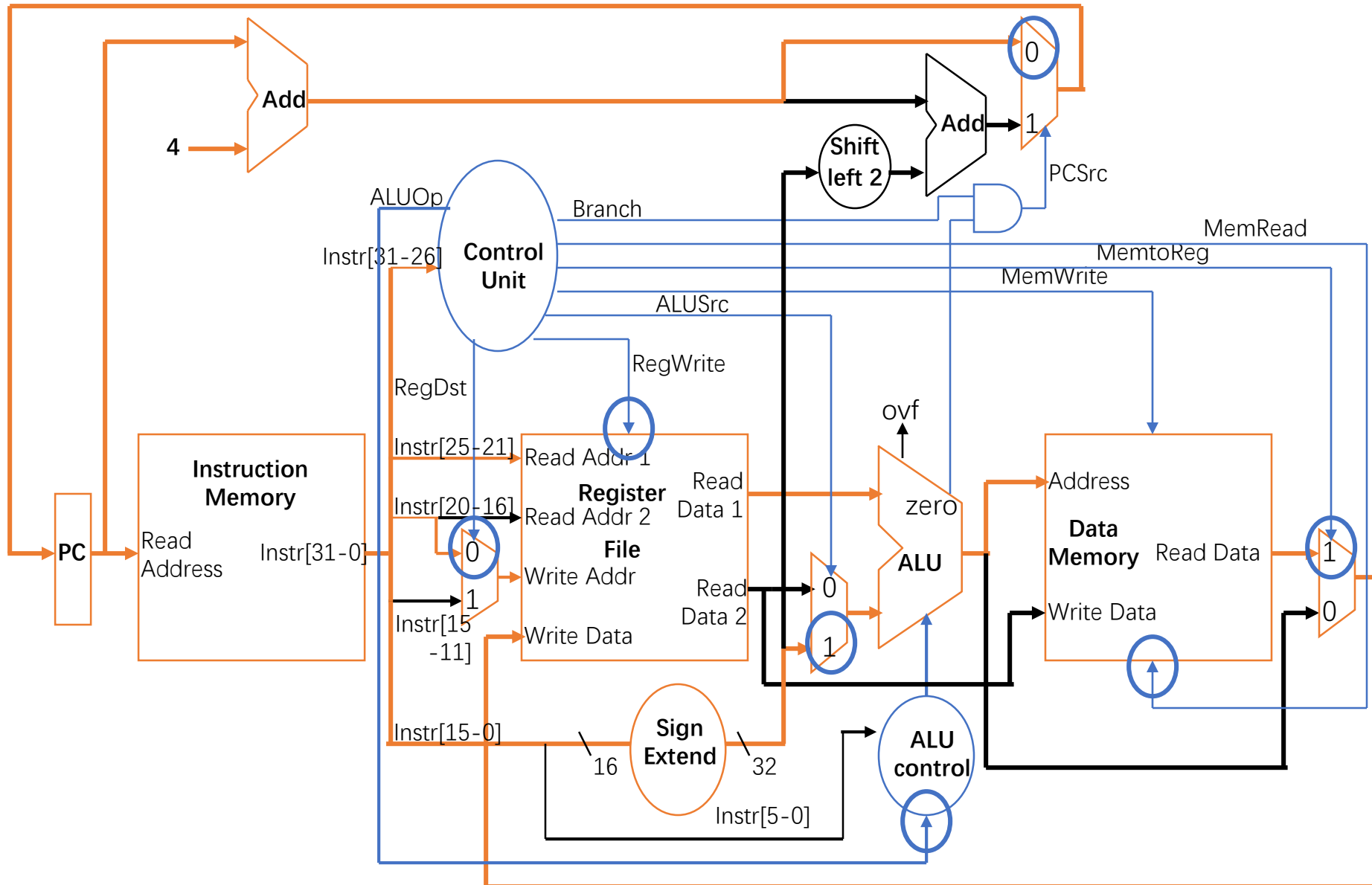

Load Word Instruction Data/Control Flow

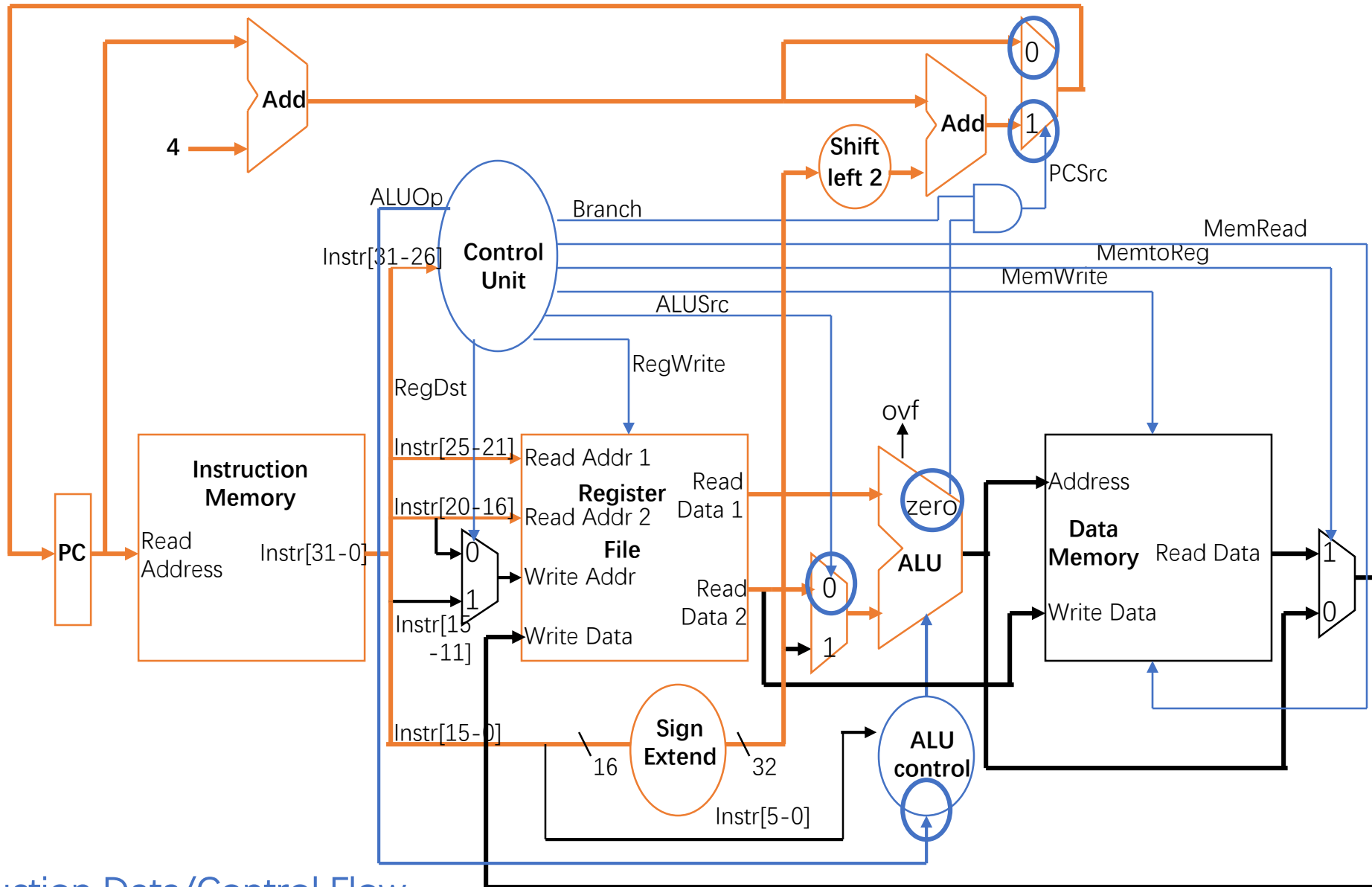

Branch Instruction Data/Control Flow

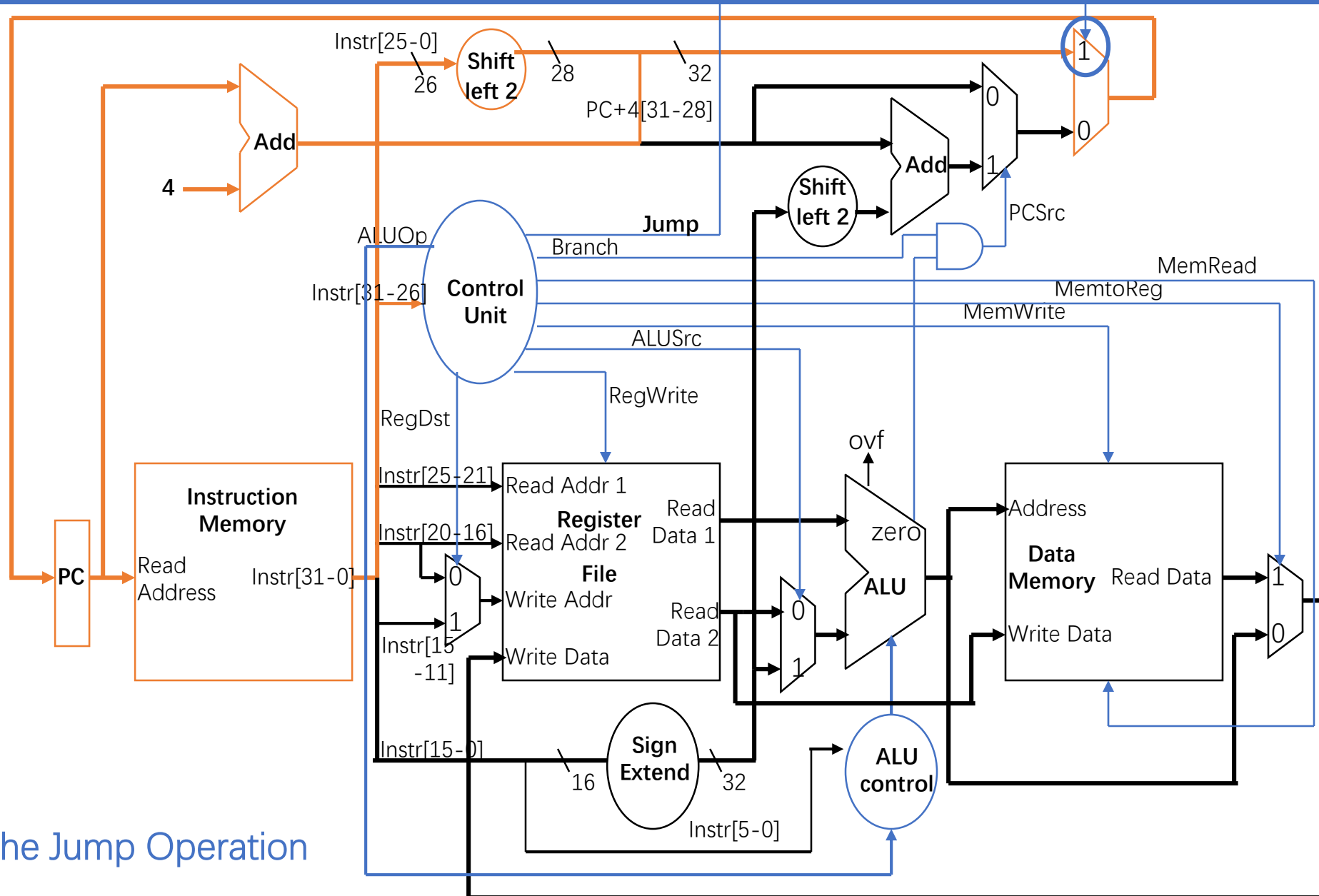

Adding the Jump Operation



A Summary of Control Signals

<u>inst</u>	<u>Register Transfer</u>	
ADD	$R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt];$	$PC \leftarrow PC + 4$ $ALUsrc = \text{RegB}, ALUctr = \text{"add"}, \text{RegDst} = rd, \text{RegWr}, nPC_sel = \text{"+4"}$
SUB	$R[rd] \leftarrow R[rs] - R[rt];$	$PC \leftarrow PC + 4$ $ALUsrc = \text{RegB}, ALUctr = \text{"sub"}, \text{RegDst} = rd, \text{RegWr}, nPC_sel = \text{"+4"}$
ORi	$R[rt] \leftarrow R[rs] + \text{zero_ext}(\text{Imm16});$	$PC \leftarrow PC + 4$ $ALUsrc = \text{Im}, \text{Extop} = \text{"Z"}, ALUctr = \text{"or"}, \text{RegDst} = rt, \text{RegWr}, nPC_sel = \text{"+4"}$
LOAD	$R[rt] \leftarrow \text{MEM}[R[rs] + \text{sign_ext}(\text{Imm16})];$	$PC \leftarrow PC + 4$ $ALUsrc = \text{Im}, \text{Extop} = \text{"Sn"}, ALUctr = \text{"add"},$ $\text{MemtoReg}, \text{RegDst} = rt, \text{RegWr}, nPC_sel = \text{"+4"}$
STORE	$\text{MEM}[R[rs] + \text{sign_ext}(\text{Imm16})] \leftarrow R[rs];$	$PC \leftarrow PC + 4$ $ALUsrc = \text{Im}, \text{Extop} = \text{"Sn"}, ALUctr = \text{"add"}, \text{MemWr}, nPC_sel = \text{"+4"}$
BEQ	$\text{if } (R[rs] == R[rt]) \text{ then } PC \leftarrow PC + \text{sign_ext}(\text{Imm16}) \parallel 00 \text{ else } PC \leftarrow PC + 4$ $nPC_sel = \text{"Br"}, ALUctr = \text{"sub"}$	



小结：设计处理器的五个步骤

1. 分析指令系统，得出对数据通路的需求

➤ The meaning of each instruction is given by the register transfers

➤ 例如：ADDU指令的数据通路需求： $R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]$;

2. 选择数据通路上合适的组件

➤ 例如：加法器？算术逻辑运算单元？寄存器堆？

3. 连接组件构成数据通路

4. 分析每一条指令的实现，以确定控制信号，

➤ 不同的控制信号影响寄存器之间的数据传送

5. 集成控制信号，完成控制逻辑

